

# Project1 Logisim 部件级实验

Logisim 允许用户使用图形用户接口设计并仿真数字电路，它自身包含一些库，库中已有诸如基础门电路，存储器、多路选择器、译码器等简单器件。在后续的实验中，你将使用这些器件搭建自己的 CPU。在本实验中，我们将在 logisim 中完成异或电路以及加法器的构建。通过本实验，达到熟悉 logisim 软件环境的目的，同时完成 CPU 数据通路的若干基础性功能部件的设计。

## 1. 工具使用视频

请访问 <http://mooc.buaa.edu.cn>，选择统一认证入口登陆。

注册课程《M\_G06B2830 数字系统设计工具集》。

访问课程页面中 logisim 工具介绍相关内容。

## 2. logisim 安装及初步使用

请参看视频——《logisim 简介》。

### 2.1. 获取 logisim

在本机安装 logisim:

1. logisim 需要 Java 5 或者更高版本的支持，如果本机未安装 Java 5，请通过 [java.sun.com](http://java.sun.com) 下载；
2. 从 <http://sourceforge.net/projects/circuit/> 下载：
  - .jar 文件——可运行于任意平台
  - MacOS .tar.gz 文件
  - Windows .exe 文件
3. 运行程序
  - 在 windows 以及 MacOS 系统上，可双击 JAR 文件；在 linux 或者 Solaris 系统上，可以通过命令行，键入 "java -jar logisim-XX.jar"
  - 对于 MacOS 版本，下载的.tar.gz 版本是未经压缩的，只需要双击 logisim 的标识进行启动，可以将标识放入应用程序文件夹
  - 对于 Windows 版本，双击 logisim 标识，可以在启动菜单或者桌面创建快捷启动。

### 2.2. The beginner's guide

可 以 从 logisim 提 供 的 指 南

<http://www.cburch.com/logisim/docs/2.7/en/html/guide/tutorial/index.html> 开始学习。

## 2.3. 搭建异或电路

请参看视频——《初学示例》《库及属性》，认识 logisim，完成异或电路的搭建。

## 2.4. 构建 8-bit Adder

完成 8 位加法器的构建

### 2.4.1. 预备知识

定义，参看 [http://en.wikipedia.org/wiki/Adder\\_\(electronics\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Adder_(electronics))

1-bit 全加器，将三个 1-bit 数进行相加，输入为 A，B 以及  $C_{in}$ ，其中 A，B 为操作数， $C_{in}$  为进位位。全加器以级联的方式构建，可形成 8/16/32 /64 位加法器。

对于 8-bit 加法器，可采用如下描述：

```
Add8:    C = A + B + Cin; V = overflow
Inputs:   A[8], B[8], Cin
Outputs:  C[8], V
```

其中：A[8]指示输入名为 input 的 8 位宽的输入管脚，在 logisim 中创建一个单一的输入，并将 data bits 属性更改为 8。属性在 logisim 窗口的左下方。输出 C 由 A，B 以及  $C_{in}$  来计算。其中，A,B,C 为 2 的补码。如果溢出，则对 V 进行置位。

### 2.4.2. 子电路 sub-circuits

请参看视频——《子电路》

使用子电路通过构建 1-bit 加法器，再构建 4-bit 加法器，再到 8-bit 加法器，可以使得连线更为简单。在 logisim 中使用子电路类似于编程时编写函数再多次调用。

构建新的电路，选择工具栏中"Project->Add Circuit..."。

如何在电路 B 中使用子电路 A？在 logisim 的资源管理器中双击电路 B，将会有放大镜的图标显示在电路 B 的标识上，之后电路 B 将在 logisim 的右侧画布中显示。之后在资源管理器中点击电路 A，便可在画布的任意位置放置电路 A 的实例，此时即成为电路 B 的子电路。之后任意时刻对电路 A 的更新，将会反映到电路 B 中所有电路 A 的实例中。

### 2.4.3. 真值表、布尔表达式、卡诺图

真值表用于反映逻辑电路的输出如何相应于输入的组合进行变化。如，对于所有的输入为 0，则输出为 0。完整的真值表如下：

Inputs			Outputs	
A	B	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
1	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	1	1	1	1

上述真值表可以用如下布尔表达式：

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))$$

卡诺图可用于进行表达式化简，参见 [http://en.wikipedia.org/wiki/Karnaugh\\_map](http://en.wikipedia.org/wiki/Karnaugh_map)

### 2.4.4. 构建 1-bit 全加器

请参看视频——《组合逻辑分析》，在 logisim 中构建 1-bit 全加器：

 


图 1 1-bit 全加器示例

### 2.4.5. 构建 4-bit 全加器

4-bit 全加器是简单的 4 个 1-bit 加法器的级联，将一个全加器的 carry-out 作为另一个全加器的 carry-in。

 


图 2 4-bit 全加器示例

请在 logsim 中构建 4-bit 全加器，要求使用 section 1.4.4 中构建的 1-bit 全加器作为其子电路。

## 2.5. 提示

### 2.5.1. 如何构建 1-bit 全加器


Logisim 可以通过编辑真值表生成相应的逻辑电路。学习如何编辑真值表 <http://www.cburch.com/logisim/docs/2.6.0/en/guide/analyze/table.html> 以及创建相应的电路 <http://www.cburch.com/logisim/docs/2.6.0/en/guide/analyze/gen.html>：

- 在画布中放置所需要的输入，输出节点
- 将更改进行保存
- 右键资源管理器中表示当前画布器件的符号，选择 'Analyze Circuit' 以弹出 'Combinational Analysis' 窗口
- 编辑真值表，并创建相应的电路
 
### 2.5.2. 使用 splitters

logisim 在基础库中提供 splitter（分裂器）器件，该器件在多位值与多个子序列值之间创建相应关系。同时，该器件可作为 bundler（捆束器）使用——将多个单一的值连接为一个多位的值。

在下图中，使用 Splitter 可以将 8-bit 线分为 2-bit 线以及 6-bit 线：



Splitter 属性包括 fan out 以及 bit width in，前者表明 splitter 扇出数量，后者控制分裂的数据宽度。

在 4-bit 全加器中可以帮助你有效管理输入/输出值，更多关于 splitter 的介绍请参看视频——《wire bundles》。


### 2.5.3. 使用 probes

在进行电路调试时，使用 Probes（探针）可以有效帮助调试。可以将探针与输入/输出总线相连，并设置使用十进制/十六进制/二进制显示值。


### 2.5.4. 使用 tunnels

在本实验中暂不需要使用 tunnels，但当电路规模变大时，tunnel 将帮助组织电路使之更为清晰。tunnel 的作用类似于 wire 的作用，将标记相同标签的点进行绑定。

对于与门电路,在 logisim 中可以如下进行构建:

 

 可以使用 tunnel 工具代替复杂的连线，使得在后续复杂设计时，从蜘蛛网一样的连线中解脱，上面的电路可以使用 tunnel 进行构建为：



图中输入、与门模块、输出三部分结构将很清晰。

## 2.6. 构建 8-bit 全加器

请使用 section 1.4.5 构建的 4-bit 全加器作为子电路搭建 8-bit 全加器。

## 2.7. 注意事项

- 将完成的作保存为.circ 文件，并提交至 course 平台。
- 请尽量使用标准模块，如果需要建立自己的模块，请学习 logisim 中内建模块的设计风格。
- 请合理划分电路层次结构，设计时清晰定义输入输出端口，尽量使定义

的风格和规范保持一致。

- 对于复杂电路，请使用网络标识代替直接连线，会使你的原理图更加清晰易读。
- 为每个电路模块设计相应测试用例。

### 3. 使用寄存器及子电路构建电路方法实现循环累加器

练习内容：子电路

需要实现一个循环累加器：


- 初始状态， $S = 0$ ;
- 随着时间推移，for  $X_1, X_2, X_3$

$$S = S + X_i$$



#### 3.1. 如何控制 for 循环中的下一次迭代？

请参看视频——《循环累加电路》

 


将 S 值反馈至输入，并不能推进 for 循环进入下一个迭代。

#### 3.2. 状态器件

一些器件可以用于在一段时间内存储值：如寄存器文件以及存储器。

这些器件可以帮助在组合逻辑块间控制信息流。

 


在本例中，寄存器用于持有传输给加法器的数据。

可见，硬件系统由无状态的组合逻辑和含有状态信息的存储逻辑构成。
 
### 3.3. 循环累加电路

- 使用 logisim/Arithmetic 中的 Adder，构建自加 1 的无限累加器。
- 创建新文件，点击 Project-->Add Circuit，并命名。
- 加载 Arithmetic library，Project-->Load Library-->Built-in Library... and select "Arithmetic"，从库中选择 adder 子电路
- 加载 Memory library，Project-->Load Library-->Built-in Library... and select "Memory"，从库中选择 register。
- 将 clock（位于 Wiring 文件夹）与 register 连接
- 依据 section2.2 的设计，将 register、adder 相连，此时会出现"Incompatible widths" error，这意味着连线试图将两个不同位宽的管脚相连，点击 register 将在资源管理器的下方看到 register 的属性列表，其中 "Data Bit Width"域控制 register 相加的位宽属性，将其更改为 8。
- 将 8-bit 常量 1（Wiring 库中）连线至 adder 的第二个输入
- 向电路添加两个输出管脚，方便监控电路。
- 最终电路呈现为：



### 3.4. 电路测试

- 双击 circuit 浏览器中 main 子电路，回到 main 子电路
- 单击 AddMachine 以选择，并放置至 main 电路中
- 可以更改 “Facing” 属性以调整器件方向
- 将输出管脚与 AddMachine 子电路连接，输出管脚自上而下、自左而右排列，放置鼠标至子电路输出位置可以看到相应的标签值
- 如果需要访问 AddMachine 子电路的内在状态，一种方式在子电路上右键，选择"View AddMachine"，另一种方式，使用 poke 工具，再双击子电路。
- 将寄存器的值初始化为 1，通过使用 poke 工具点击 register
- Simulate-->Go Out To State-->main，返回 main 子电路
- Simulate-->Ticks Enabled，开始进行仿真

- 如果需要电路以更高的频率运行，可以通过 Simulate-->Tick Frequency 选择更高的频率

## 4. 设计 ALU

你将在 logisim 中构建部分 MIPS 体系结构组成，该实验的目的在于设计小的特定目的电路以进一步构建较为复杂的、通用 CPU。在 Logisim 相关的实验最后，你将搭建一个 32-bit 的 MIPS CPU，该 CPU 不包含诸如协处理器指令以及 traps/exceptions 特性。

本实验构建简单的 MIPS ALU（算术逻辑单元），该运算单元执行由汇编语言指示的核心计算操作，在 section 2.4 中，你已经构建了 32-bit adder 的部分电路。在这里你需要完善其功能实现减法，请注意此处不能使用 logisim 内置的 Adder 及 Subtractor，加减法器的实现须以门电路为基础。

在之后的实验中，你将会用到 logisim 库中的门器件、存储器件以及多路选择器、译码器和其他简单的器件来搭建最终的 CPU。

### 4.1. ALU 模块定义

#### 4.1.1. 基本描述

ALU 的主要功能是对输入到 ALU 的两个数进行加法、减法、按位或等操作。ALU 内部包括 32 位加法器、减法器等部门件。ALU 除了以上操作外，还需要判断输入的两个值是否相等。

#### 4.1.2. 模块接口

信号名	方向	描述
inputA	I	参与 ALU 计算的第一个值
inputB	I	参与 ALU 计算的第二个值
ALUOp[1:0]	I	ALU 功能的选择信号。 00: ALU 进行加法运算 01: ALU 进行减法运算 10: ALU 进行或运算
result	O	ALU 计算的结果
zero	O	1: result 为 0



		0: result 不为 0
--	--	----------------

### 4.1.3. 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	将 inputA 与 inputB 进行加法运算。 $result \leftarrow inputA + inputB$
2	减法运算	将 inputA 与 inputB 进行减法运算。 $result \leftarrow inputA - inputB$
3	或运算	将 inputA 与 inputB 进行按位或运算。 $result \leftarrow inputA   inputB$

## 4.2. 使用的器件库

- wiring (pins, splitters, probes, tunnels 等)
- base(wires, text 等)
- gates
- plexers

## 4.3. 工作流程

### 4.3.1. 构建加法功能

参看 section 2.4, 完成 32-bit 加法器的构建。

### 4.3.2. 构建减法功能

$A - B = A + [-B]$ , 因而需要先构建一个求  $[-B]$  的子电路。

### 4.3.3. 按位或操作

可使用 splitter。

### 4.3.4. 基于上述子电路构成 ALU

两个输入值经 ALU 运算的结果通过 MUX 依据  $ALUOp[1:0]$  选择运算功能。

### 4.3.5. 测试 ALU 子电路

使用多种输入, 完整覆盖 ALU 各项功能, 并测试正确性。

## 5. 设计 GPR 模块

### 5.1. GPR 模块定义

#### 5.1.1. 基本描述

GPR 以 32 个 32 位具有写使能的寄存器为基础，辅以多路选择器。其主要功能是对寄存器堆进行存值取值的操作。为了便于测试，GPR 除了以上操作外，可有清零的操作，即将寄存器的值变为 0x00000000。

#### 5.1.2. 模块接口

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号。
reset	I	复位信号。 1: 复位 0: 无效
WE	I	写使能信号。 1: 可向 GPR 写入数据 0: 只可从 GPR 读出数据
A1	I	5 位的地址输入，用于指定 32 个寄存器中的一个。 在单周期 CPU 中为指令的[21:25]即 rs 字段
A2	I	5 位的地址输入，用于指定 32 个寄存器中的一个。 在单周期 CPU 中为指令的[16:20]即 rt 字段
A3	I	5 位的地址输入，用于指定 32 个寄存器中的一个。 在单周期 CPU 中为指令的[16:20]rt 字段或[11:15]rd 字段之一
WD	I	32 位的数据输入，当写使能时，可以向寄存器中写入。
RD1	O	输出 32 位的 A1 指定的寄存器的数据。
RD2	O	输出 32 位的 A2 指定的寄存器的数据。

#### 5.1.3. 功能定义

序号	功能名称	功能描述
----	------	------

1	复位	当复位信号有效时，32 个寄存器中的值被置为'h0。
2	读数据	根据 5 位地址输入确定寄存器，并将寄存器中的数据输出。
3	写数据	当写使能时，根据 5 位地址输入确定寄存器，并将数据写入寄存器。

## 5.2. 工作流程

### 5.2.1. 熟悉 memory/register 器件

了解各输入及输出管脚的作用

### 5.2.2. 将 32 个寄存器进行矩阵排列

你可以选择使用 8 行 4 列的方式，这只是为了方便布局。

### 5.2.3. 将时钟信号与 32 个寄存器连接

### 5.2.4. 将写入数据与 32 个寄存器相应端口连接

### 5.2.5. 将 reset 信号与 32 个寄存器相应端口连接

### 5.2.6. 使用 mux 进行输出数据选择

思考选用器件，选择 32 个 32bit 寄存器读出数据，作为 RD1，RD2。

//使用 A1 作为 MUX 选择信号以输出 RD1；

//使用 A2 作为 MUX 选择信号以输出 RD2。

### 5.2.7. 使用 plexers/decoder 进行写入数据寄存器选择

思考选用器件，选中 32 个寄存器中相应于 A3 的寄存器进行写入。

//使用 A3 作为 decoder 的选择信号，decoder 的输出连接至寄存器的使能信号。

## 5.3. 测试 GPR 子电路

### 5.3.1. 读数据测试

首先对每个寄存器预置不同的值（例如，将每个寄存器的值预置为其编号），然后分别将几组不同的值赋给 A1 和 A2，同时驱动时钟，观察 R1 和 R2 的输出是否与对应寄存器的值相同。若相同，则说明 GPR 的读数据功能正常。

### 5.3.2. 写数据测试

首先，将 WE 置为 0，将 WD 预置值为 X，将几组不同的值赋给 A3，同时驱动时钟，观察寄存器的值是否发生变化。若发生变化，则说明写使能功能不正常。

然后，将 WE 置为 1，将 WD 预置值为 X，将几组不同的值赋给 A3，同时驱动时钟，观察对应 A3 值得寄存器的值是否会变成 X。若是，则说明 GPR 的写数据功能正常。

### 5.3.3. 清零测试

在所有寄存器已预置为非零值的情况下，将 reset 置为 1，观察所有寄存器的值是否变为 0。若是，则说明 GPR 的清零功能正常。